

Évaluation de connaissances

Durée max : 1h30

Partie A - Questions de cours (15' - 5.5pts).

Généralités sur les HDL, les SoC, les FPGA, et le Cyclone V.

A.1) [0,25pt] Comment appelle-t-on la phase de conception de puces électroniques reconfigurables ou non ?

Réponse attendue.

La synthèse

A.2) [0,25pt] Comment appelle-t-on la phase de mise au point d'un modèle de simulation numérique ?

Réponse attendue.

La modélisation.

A.3) [0,5pt] Qu'appelle-t-on unité de conception en VHDL ?

Réponse attendue.

Le couple "entity-architecture".

A.4) [0,5pt] Comment appelle-t-on en VHDL l'opération qui consiste à l'appel d'un composant dans une description structurelle ?

Réponse attendue.

L'instanciation.

A.5) [1,25pts] Citer les 5 constituants de base d'un SoC.

Réponse attendue.

CPU-Contrôleur mémoire-Interface de communication-IPs spécialisées (vidéo, Audio, réseau, etc) et bus d'interconnexion.

A.6) [0,5pt] D'une façon générale, sans tenir compte du facteur "taux d'activité" α liée à une application et de la capacité C équivalente de commutation des portes logiques, de quelles grandeurs dépend la puissance P dissipée d'un circuit électronique numérique ?

Réponse attendue.

De la fréquence f et du carré de la tension d'alimentation V_{DD} .

A.7) [0,5pt] Quel est l'avantage principal d'intégrer un processeur hardcore (ex un ARM) dans un FPGA plutôt que d'y implémenter un processeur softcore (ex un NiosII) ?

Réponse attendue.

On économise les ressources matérielles (LE) du FPGA. Ce dernier pouvant servir à implémenter d'autre fonctionnalités matérielles.

A.8) [0,25pt] Donner la signification du sigle "HPS" du Cyclone V d'Intel/Altera?

Réponse attendue.

"Hard Processing/Processor System".

A.9) [0,5pt] Le Cyclone V d'Intel/Altera de la carte DE1-SoC est constitué d'un "bloc FPGA" et d'un "bloc HPS". Comment sont réalisées les communication(échanges) entre ces 2 "blocs" ?

Réponse attendue.

Les communications FPGA \leftrightarrow HPS sont réalisée au travers de ponts (bridges) ou bus unidirectionnels AXI spécialisés.

AVIGNON A.10) [0,5pt] Sur la carte **DE1-SoC** comment les périphériques (switches, buttons, LED, etc) du "bloc FPGA" sont-ils accessibles par le "bloc HPS" ?

Réponse attendue.

Par leurs adresses physiques via un mapping mémoire "figé".


A.11) [0,5pt] Compléter la phrase suivante :

Une application **bare-metal** peut s'interfacer directement avec le matériel du système et s'exécuter **sans système d'exploitation**.

Partie B -Exercices d'application (1h05-14,5 pts)

B.1)

a) [1,5pts] Réponse attendue.

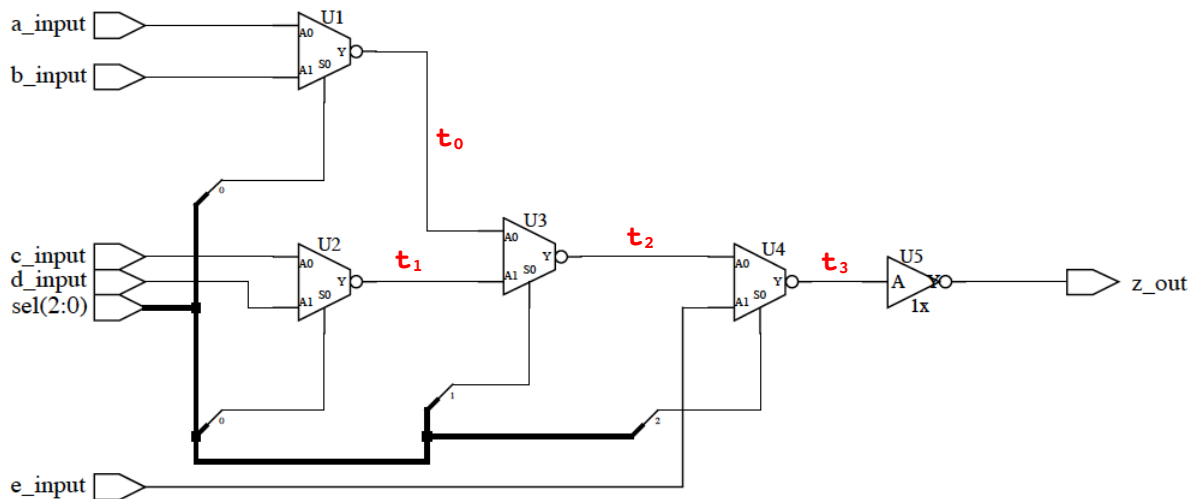


b) [0,5pt] Réponse attendue.

Il s'agit d'un multiplexeur 5 vers 1.

B.2)

a) [2pts]

 

Explications :

Les signaux A, B, C sont stockées dans des variables tampons a, b, c.

Au temps T2 A a changé. Comme le processus est sensible à A, le simulateur (re)démarré l'exécution du processus. Le tampon c (pas C) reçoit A, et la condition (C='1') est testée.

Le résultat du test sera **false**, puisque C est toujours égal à '0': la mise à jour à la valeur '1' n'aura lieu qu'au temps T2+ Δd, c'est-à-dire à la fin du processus.

A la fin de la première exécution du processus, B sera donc toujours égal à '0'.

Au temps T3, A passe à '0', ce qui fait redémarrer l'exécution du processus. Comme la valeur de C est mise à jour seulement au temps T3+ Δd, C garde sa valeur précédente ('1'). La condition (C='1') est maintenant **true**, et B reçoit A à la fin du processus, c'est-à-dire à '0'. En conclusion, B reste toujours à '0' pendant la simulation.

B.3)

a) [1,5pts]

Réponse attendue.

$$Q_0^+ = \overline{W} Q_0 + W \overline{Q_0}$$

$$Q_1^+ = \overline{W} Q_1 + Q_1 \overline{Q_0} + W \overline{Q_1} Q_0$$

$$Q_2^+ = \overline{W} Q_2 + Q_2 \overline{Q_0} + Q_2 \overline{Q_1} + W \overline{Q_2} Q_1 Q_0$$


Etats Présents	Etats Futurs		Sorties
	W=0	W=1	
$Q_2 Q_1 Q_0$	$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$Q_2 Q_1 Q_0$
0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 0
0 0 1	0 0 1	0 1 0	0 0 1
0 1 0	0 1 0	0 1 1	0 1 0
0 1 1	0 1 1	1 0 0	0 1 1
1 0 0	1 0 0	1 0 1	1 0 0
1 0 1	1 0 1	1 1 0	1 0 1
1 1 0	1 1 0	1 1 1	1 1 0
1 1 1	1 1 1	0 0 0	1 1 1

b) [1,5pts]

 c) [1pt]

Réponse attendue.

En utilisant les lettres de A à H pour les états de 0 à 7



B.4) Synthèse VHDL d'une machine à états finis à 2 processus.


a) [1pt] **Réponse attendue.**

Un processus sera synchrone (séquentiel-horloge) qui met à jour l'état présent et l'autre sera asynchrone (combinatoire) qui met à jour l'état futur en fonction des conditions sur les entrées. Il permet également de mettre à jour les sorties.

Cahier des charges. (Machine de Moore)

b) [3pts] Dessiner le diagramme d'états de la machine.

Diagramme d'états.

 

c) [2pts] Compléter le code VHDL ci-dessous à partir de votre diagramme d'état.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY machine IS
PORT (
    clk          : IN STD_LOGIC;
    un_Euro      : IN STD_LOGIC;
    deux_Euros  : IN STD_LOGIC;
    film        : OUT STD_LOGIC;
    monnaie     : OUT STD_LOGIC);
END machine;
  
```

```
ARCHITECTURE rtl OF machine IS
TYPE etats IS (S0,S1,S2,S3,S4,S5,S6);
SIGNAL etat_present : etats;
SIGNAL etat_futur : etats;
BEGIN
  --Processus asynchrone

  PROCESS (etat_present, un_Euro, deux_Euros)
  BEGIN
    CASE etat_present IS
      WHEN S0 =>
        film <= '0';
        monnaie <= '0';
        IF un_Euro = '1' THEN
          etat_futur <= S1;
        ELSIF deux_Euros = '1' THEN
          etat_futur <= S2;
        ELSE
          etat_futur <= S0;
        END IF;
      WHEN S1 =>
        film <= '0';
        monnaie <= '0';
        IF un_Euro = '1' THEN
          etat_futur <= S2;
        ELSIF deux_Euros = '1' THEN
          etat_futur <= S3;
        ELSE
          etat_futur <= S1;
        END IF;
      WHEN S2 =>
        film <= '0';
        monnaie <= '0';
        IF un_Euro = '1' THEN
          etat_futur <= S3;
        ELSIF deux_Euros = '1' THEN
          etat_futur <= S4;
        ELSE
          etat_futur <= S2;
        END IF;
      WHEN S3 =>
        film <= '0';
        monnaie <= '0';
        IF un_Euro = '1' THEN
          etat_futur <= S4;
        ELSIF deux_Euros = '1' THEN
          etat_futur <= S5;
        ELSE
          etat_futur <= S3;
        END IF;
      WHEN S4 =>
        film <= '0';
        monnaie <= '0';
        IF un_Euro = '1' THEN
          etat_futur <= S5;
```



```
ELSIF deux_Euros = '1' THEN
    etat_futur <= S6;
ELSE
    etat_futur <= S4;
END IF;

WHEN S5 =>
    film <= '1';
    monnaie <= '0';
    etat_futur <= S0;
WHEN S6 =>
    film <= '1';
    monnaie <= '1';
    etat_futur <= S0;
END CASE;

END PROCESS;

-- Processus synchrone
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
        etat_present <= etat_futur;
    END IF;
END PROCESS;
END;
```