

Évaluation de connaissances

Durée max : 1h30

Aucun document autorisé.

- Barème et temps sont donnés à titre indicatif.
- N'oublier pas de rendre le sujet avec votre copie.
- Lecture du sujet et impondérables temporels : 5' à 10' max
- Aucune rature ni correcteur "blanco" n'est admis pour les QCM.
- Le poids faible (LSB) d'un nombre binaire sera toujours ici "indiqué" 0

Q1) [2pts] On considère un démultiplexeur 2 vers 4 et une entrée de validation.

On notera :

- les entrées I_n ($n=0$ à 1)
 - les sorties actives au niveau logique bas, S_n ($n=0$ à 3)
 - EN l'entrée de validation active au niveau logique bas.
- a) Donner les équations logiques de ce multiplexeur.


$$\overline{S_0} =$$

$$\overline{S_1} =$$

$$\overline{S_2} =$$

$$\overline{S_3} =$$

 Q2) [1pt] On considère un petit système numérique décrit par le chronogramme suivant :



a) Est-il combinatoire ou est-il séquentiel ? Justifier votre réponse.

Q3) [1pt] Une architecture en VHDL utilisant un ou plusieurs process (concurrents) peut décrire

- ☐ uniquement des fonctions logiques séquentielles.
- ☐ uniquement fonctions logiques combinatoires.
- ☐ A la fois des fonctions logiques séquentielles et combinatoires.

Q4) [2pts] Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un **process** soit purement combinatoire ?

Q5) [0.5pt] Un FPGA est une cible

- ☐ logicielle.
☐ matérielle.


Q6) [0.5pt] Un micro-contrôleur est une cible

- ☐ logicielle.
☐ matérielle.


Q7) [1pt] Donner un exemple simple montrant rapidement pourquoi le VHDL n'est pas un langage de programmation.

Q8) [0.5pt] La représentation ci-dessous est une machine de

- ☐ Moore.
☐ Mealy.

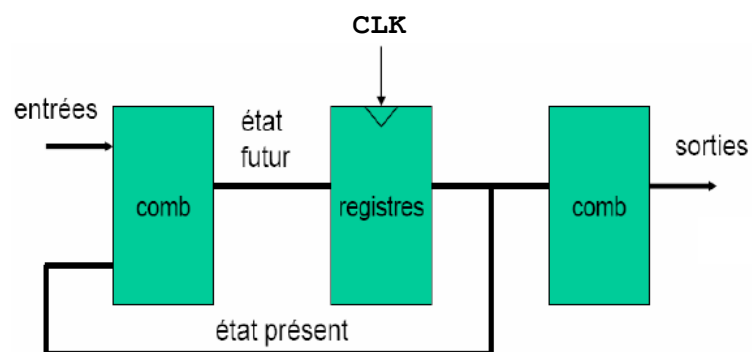

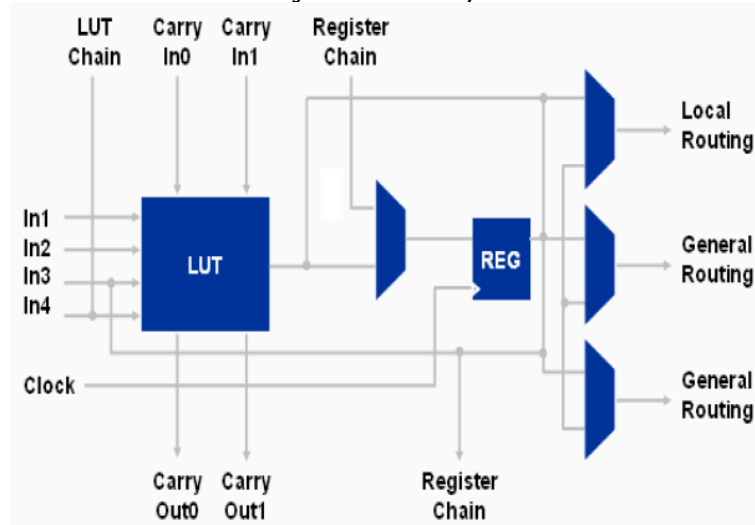Q9) [1.5pts] Un FPGA intègre de nombreuses ressources dont des macro-cellules dont une est représentée ci-dessous de façon très "simplifiée" :



On y retrouve en particulier une LUT à 4 entrées.

- Que signifie LUT ?
- A partir de quel composant est construite notre LUT ?
- Combien de fonctions booléennes permet de créer notre LUT ?

Q10) [7 pts] Reconnaissance de séquence.

On souhaite réaliser une petite machine de Moore qui reconnaît la séquence **110** arrivant sur son unique entrée **E**. Lorsque qu'une séquence est reconnue la sortie de la machine **pass** à **0** et revient à l'état initial si E=0. De plus après le **premier 1** détecté de la séquence si E=0 on **retourne** à l'état initial.

On notera A, B, etc, les états que l'on codera en "one hot".

- a) Proposer un graphe ou diagramme d'états en vérifiant qu'il est complet et non contradictoire.
- b) Compléter alors les tables de transition et d'états ci-dessous :

Etat actuel (présent)	Etat suivant (futur)		S
	E=0	E=1	
A			

Etat actuel (présent)	Etat suivant (futur)		S
	E=0	E=1	
0001			

On implémentera la MAE avec des bascules D.

- c) Combien de bascules **D** seront nécessaires pour implémenter cette MAE ?

d) Rechercher sur votre copie les équations simplifiées de l'état futur et de S en fonction des Q_i ($i=0$ à x) et de E. Les états actuels seront tels que Q_0 sera le LSB et Q_x le MSB et les Q_i^* les états futurs.

e) Dessiner sur votre copie le schéma structurel correspondant à cette MAE. On utilisera des opérateurs logiques à 2 entrées et on délimitera bien les IFL, les registres et les OFL

Q11) [3 pts] Soit l'architecture suivante utilisant un process.

a) Analyser cette description et compléter les chronogrammes ci-dessous.

```
signal compt : integer range 0 to 7 ;
signal etat : std_logic;
begin
    process (CLK)
    begin
        if (CLK'event and CLK='1') then
            if EN ='1' then
                compt <= compt + 1;
                case etat is
                    when '0' =>
                        if compt = 3 then
                            compt <= 0;
                            SORTIE <= '1';
                            etat <= '1';
                        end if;
                    when '1' =>
                        if compt = 2 then
                            compt <= 0;
                            SORTIE <= '0';
                            etat <= '0';
                        end if;
                    end case;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
```

