

Le langage VHDL

F. Senny Bureau R140


Tel: 04/366.26.80

Email: senny@montefiore.ulg.ac.be

Le VHDL

- VHDL:
 - VHSIC Hardware Description Language
 - Existe depuis fin des années 80
 - Permet de créer des design de toutes tailles
- Caractéristiques :
 - Standard (indépendant du logiciel \Rightarrow échange facile)
 - Méthodologies de conception diverses
 - Outil complet (design, simulation, synthèse)
 - Haut niveau d'abstraction (indépendant de la technologie)

Réalisation d'un projet

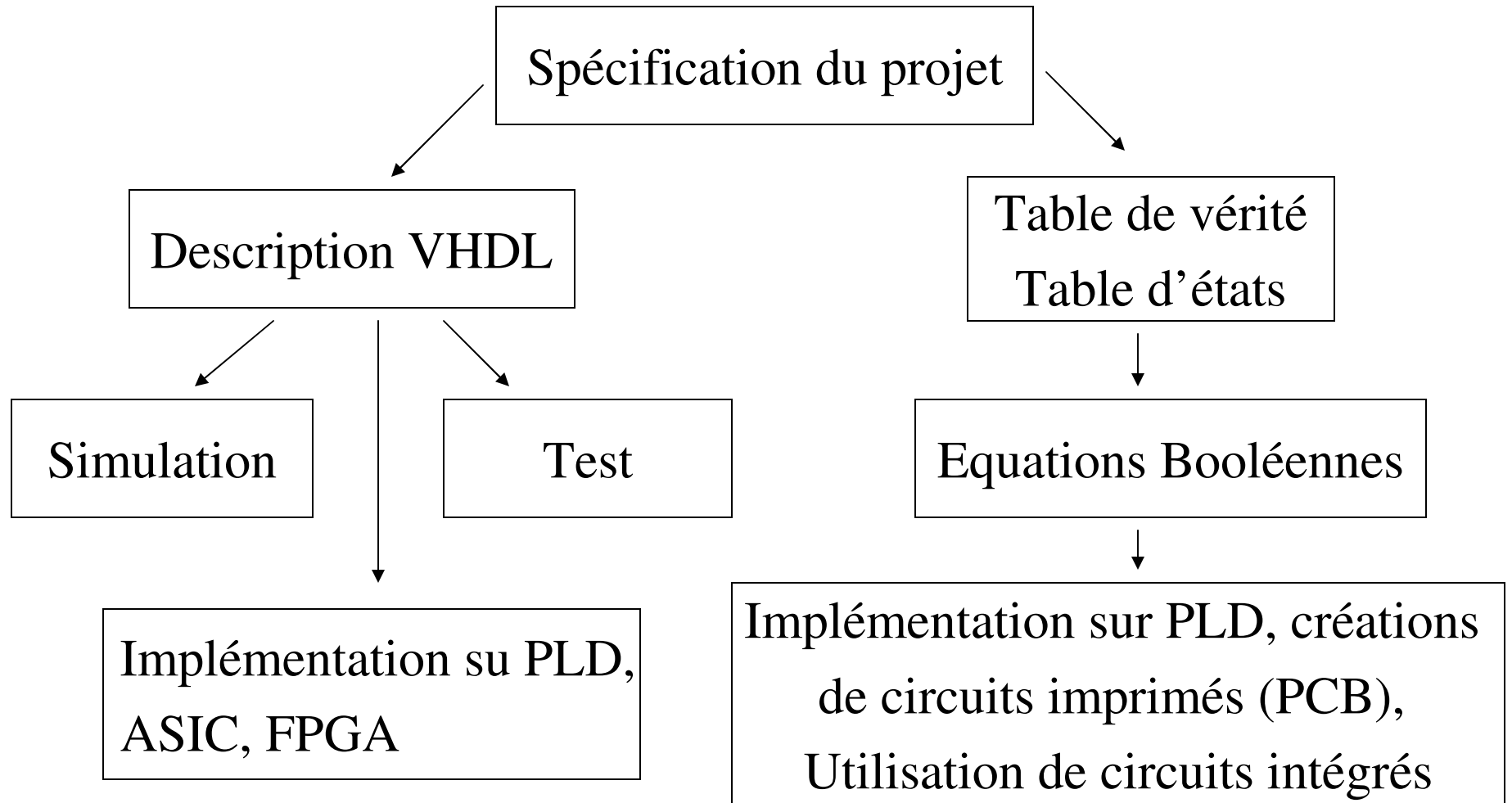

Généralités


Paire entité/architecture

- Tout programme VHDL contient au moins une paire indissociable *entité/architecture*.

Exemple : le half adder

```
-- ceci est un commentaire
-- déclaration des librairies
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
-- déclaration de l'entité
entity HA is
port (A,B : in std_logic; S,R : out std_logic);
end HA;
-- architecture de type flot de données
architecture arch_HA_flot of HA is
begin
    S <= A xor B;
    C <= A and B;
end arch_HA_flot;
```

Entité = vue externe

 

Architecture = vue interne

$$S = A \oplus B$$

$$C = A \bullet B$$

Librairies

- Tous programmes VHDL nécessitent la déclaration d'une ou de plusieurs bibliothèques qui incluent la définition des types de signaux et des opérations que l'on peut effectuer entre ceux-ci.

- Typiquement, l'en-tête est celle-ci :

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all; -- définition du type bit, vecteur de bit, etc  
use ieee.numeric_std.all; -- opérations signées ou non signées  
use ieee.std_logic_arith.all; -- opérations signées ou non signées  
-- use work.std_arith.all; -- similaire à numeric_std=opérations entre vecteurs  
-- = opérations entre vecteurs de std_logic avec  
-- (vecteurs de) std_logic, (vecteurs d')entier(s)
```

Entité, entrées/sorties (I/O)

- L'entité définit le nom de la description VHDL ainsi que les I/O. La syntaxe se formule comme suit

```
entity NOM_DE_L_ENTITE is  
    port (déclaration des I/O);  
end NOM_DE_L_ENTITE;
```


- L'instruction `port` définit les I/O par la syntaxe

```
NOM_DU_SIGNAL : MODE TYPE;
```

- NOM_DU_SIGNAL est composé de caractère commençant par une lettre.
- Le MODE du signal peut-être
 - *in*, un port d'entrée
 - *out*, un port de sortie

Entité, entrées/sorties (I/O)

 - *inout*, un port bidirectionnel
- *signal + out* (= *buffer*), un port de sortie mais aussi utilisé en interne dans la description
- *signal*, un point interne
- *variable*, **aucun sens physique**



– Les TYPE fort utilisés pour un signal sont

- *std_logic*: '0', '1', 'Z', 'L', 'H', '-',...
- *std_logic_vector* (*X downto 0*) ou (*0 to X*): « 0011 »
- *integer* → compteur, indice de boucle,...
- Remarque: on peut définir un nouveau type. Par exemple,

```
type etat4 is (e0,e1,e2,e3);
```


Architecture

- Elle décrit le fonctionnement du système, les relations entre les entrées et les sorties.
- Si un système comprend plusieurs sous-systèmes, chacun sera décrit par une paire entité/architecture.
- Le fonctionnement peut être combinatoire et/ou séquentielle.
- On recense trois grands formalismes d'architecture
 - Flot de données
 - Structurel
 - Comportemental

Architecture

COMPORTEMENTAL

- Description conditionnelle
- Nécessite un `process`
- Circuits de toutes tailles

FLOT DE DONNEES

- Description des équations logiques
- Petits circuits

STRUCTUREL


- Description du circuit sous forme de boîtes noires interconnectées
- Circuits de taille moyenne à grande

VHDL en Logique Combinatoire

Flot de données

- Description fonctionnelle, des équations booléennes
- Exemple: MUX 4-1
 
```
entity MUX is port(  
    E0,E1,E2,E3,SEL0,SEL1 : in std_logic;  
    S : out std_logic);  
end MUX;  
architecture FLOT_MUX of MUX is  
begin  
    S <= ((not SEL0) and (not SEL1) and E0) or  
          (SEL0 and (not SEL1) and E1) or  
          ((not SEL0) and SEL1 and E2) or  
          (SEL0 and SEL1 and E3);  
end FLOT_MUX;
```



Flot de données

- Usage de forme conditionnelles lors des affectations dans le cas du MUX 4-1 :

when expression else

with expression select

```
entity MUX is port(  
    E0,E1,E2,E3,SEL0,SEL1 : in std_logic;  
    S : out std_logic);  
end MUX;
```

```
architecture FLOT_MUX of MUX is  
begin
```


```
S <= E0 when (SEL0='0' and  
              SEL1='0') else  
      E1 when (SEL0='1' and  
              SEL1='0') else  
      ...           else  
      '-';
```

```
with SEL1&SEL0 select  
    S <= E0 when «00»,  
      E1 when «01»,  
      E2 when «10»,  
      E3 when «11»,  
      '- ' when others;
```

```
end FLOT_MUX;
```

Structurel

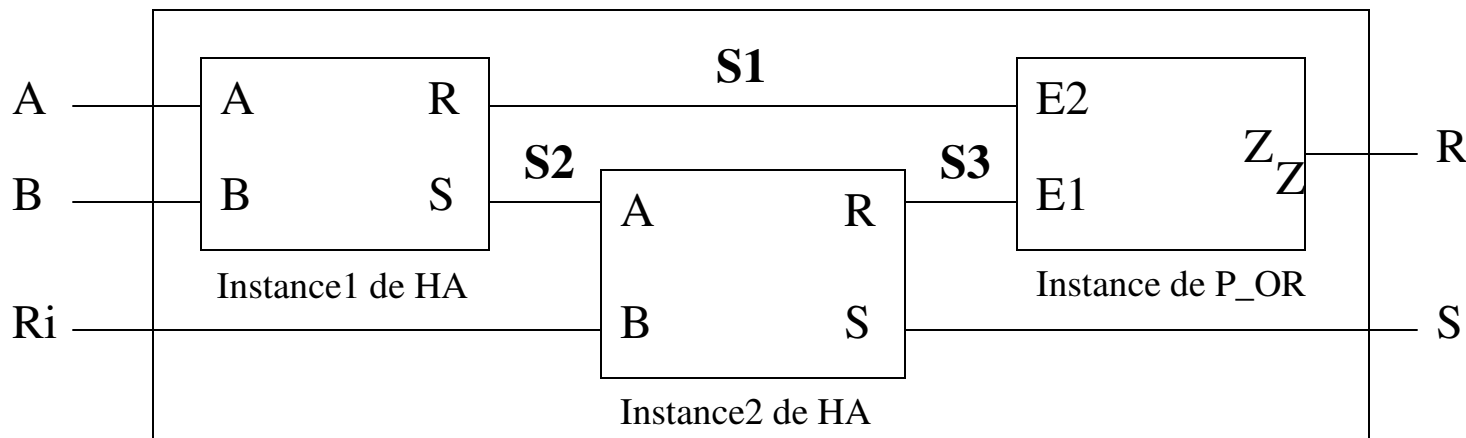- Il s'agit de l'assemblage de composants déjà décrits
- On utilise des *instances* de ces boîtes noires.
Instancier = placer le composant dans son environnement.
- Exemple : Full adder = association de 2 HA et 1 OR



Structurel

```
-- entité HA
entity HA is port(
    A,B : in std_logic;
    R,S : out std_logic);
end HA;
architecture FLOT of HA is
begin
    S <= A xor B;
    C <= A and B;
end FLOT;
-- entité porte OR
entity P_OR is port(
    E1,E2 : in std_logic;
    Z: out std_logic);
end P_OR;
architecture FLOT of P_OR is
begin
    Z <= E1 or E2;
end FLOT;
```

```
-- entité full adder
entity FA is port(
    A,B,Ri : in std_logic;
    R,S : out std_logic);
end FA;
architecture STRCT_FA of FA is
    component HA
    port (A,B : in std_logic;
        R,S : out std_logic);
    end component;
    component P_OR port(E1,E2 : in
        std_logic; Z: out std_logic);
    end component;
    signal S1,S2,S3: std_logic;
begin
    instance1 : HA port map(A,B,S1,S2);
    instance2 : HA port map(S2,Ri,S3,S);
    instance : P_OR port map(S3,S1,R);
end STRCT_FA;
```

Comportemental

- Similaire à un programme informatique, emploi d'instructions séquentielles conditionnelles
- Fait appel à un `process` :

```
[NOM_DU_PROCESS :] process(liste de sensibilité)
begin
    -- instructions séquentielles !!
end process [NOM_DU_PROCESS];
```

- la liste de sensibilité est la liste des variables auxquelles le process est sensible : un changement d'une de ces variables «réexécute» (!💀!) le process.
- Les instructions sont exécutées **séquentiellement !!**
- Les **changements** d'états des signaux sont pris en compte à la **fin** du process.

IF ... THEN ... ELSE

- **Syntaxe :**

```
if cond_bool_1 then
    instructions_1;
elsif cond_bool_2 then
    instructions_2;
[else instructions_3;]
end if;
```

- **Exemple : MUX**

```
entity MUX is port(
    E0,E1,E2,E3 : in std_logic;
    SEL0,SEL1 : in std_logic;
    S : out std_logic;);
end MUX;
architecture CMP1_MUX of MUX is
begin
    process(E0,E1,E2,E3,SEL0,SEL1)
    begin
        if (SEL0='0' and SEL1='0') then
```

```
            S <= E0;
        elsif (SEL0='1' and
            SEL1='0') then
            S <= E1;
        elsif (SEL0='0' and
            SEL1='1') then
            S <= E2;
```

```
        elsif (SEL0='0' and
            SEL1='1') then
            S <= E3;
        else S <= '-';
        end if;
```

```
    end process;
end CMP1_MUX;
```

CASE ...IS WHEN ...

- **Syntaxe :**

```
case expression is
    when valeur_1 =>
        instructions_1;
    when valeur_2 =>
        instructions_2;
    [when others =>
        instructions_3;]
end case;
```

- **Exemple : MUX**

```
entity MUX is port(
    E0,E1,E2,E3 : in std_logic;
    SEL : in
        std_logic_vector(1 downto 0);
    S : out std_logic;);
end MUX;
architecture CMP2_MUX of MUX is
begin
```

```
process -- pas de liste MAIS
begin
```

```
    case SEL is
        when «00» => S <= E0;
        when «01» => S <= E1;
        when «10» => S <= E2;
        when «11» => S <= E3;
        when others => null;
    end case;
```

```
    wait on E0,E1,E2,E3,SEL; -- !!
    end process;
end CMP2_MUX;
```

Les boucles

- Boucle simple :

```
[label :] loop  
    instructions;  
end loop[ label];
```

- Boucle while :

```
[label :] while expression loop  
    instructions;  
end loop[ label];
```

- Boucle for :


```
[label :] for var in exp1 to exp2 loop  
    instructions;  
end loop[ label];
```

Les boucles

 - Exemple : le décodeur 3-8

```
entity DEC3_8 is port(  
    E0,E1,E2 : in std_logic;  
    S : out std_logic_vector(7 downto 0));  
end DEC3_8;  
architecture CMP_DEC of DEC3_8 is  
begin  
    process(E0,E1,E2)  
        variable N := integer;  
    begin  
        N:=0;  
        if E0='1' then N:=N+1;end if;  
        if E1='1' then N:=N+2;end if;  
        if E2='1' then N:=N+4;end if;  
        S <= «00000000»;  
        for I in 0 to 7 loop
```

```
            if (I=N) then  
                S(I) <= '1';  
            end if;  
        end loop;  
    end process;  
end CMP_DEC;
```



Fonction et procedure

- Fonction. Exemple : le maximum de deux nombres

`max2 := MAX(N1,N2);`

- exécute une suite d'instructions séquentielles et retourne *une et une seule* valeur.
- L'affectation n'est pas contenue dans la fonction \Rightarrow l'affectation successive de deux fonctions `y1:= f1(x1)` et `y2:= f2(x2)` ont lieu en même temps (hors process !!).

```
function MAX(A,B: integer) return integer is
begin
  if A > B then
    return A;
  else
    return B;
  end if;
end MAX;
```

Fonction et procedure

- Procédure. Exemple : le minimum et le maximum de trois nombres `MIN_MAX(N3, N4, N5, MINI, MAXI);`
 - exécute une suite d'instructions séquentielles et retourne *une ou plusieurs* valeur(s).
 - L'affectation est contenue dans la procédure

```
procedure MIN_MAX(A,B,C: in integer
                  MINI,MAXI : out integer) is
variable AUX1, AUX2 : integer;
begin
    if A > B then
        AUX1 := A;AUX2 := B;
    else
        AUX1 := B;AUX2 := A;
    end if;
```

```
    if C > AUX1 then
        AUX1 := C;
    elsif C < AUX2 then
        AUX2 := C;
    end if;
    MIN := AUX2;
    MAX := AUX1;
end MIN_MAX;
```

Tableau des Opérations

Opérateurs logiques	and, or, nand, nor, xor, xnor, not
Opérateurs additifs	+, -, &
Opérateurs multiplicatifs	*, /, mod, rem
Opérateurs divers	Abs, **
Opérateurs d'assignation	<=, :=
Opérateurs d'association	=>
Opérateurs de décalage	sll, srl, sla, sra, rol, ror

Remarques importantes

Signal, variable et constante

- Le type `signal` est utilisé pour des signaux intermédiaires. A définir dans l'en-tête de l'architecture.

```
signal NOM_DU_SIGNAL : mode type; -- type = std_logic ou std_logic_vector
```

- Une `variable` est déclarée et uniquement valide *dans un process* (avant le `begin` du process).
Affectation immédiate lors de `:=`

```
variable NOM_DE_VARIABLE : type [:= exp]; -- type = integer(souvent),...
```

- Une `constante` se déclare dans l'en-tête de l'architecture.

```
constant NOM_DE_CONSTANTE : type := exp; -- type = integer, boolean,...
```

Ordre des affectations

- *Hors d'un process*, les affectations sont *concurrentes* et *immédiates*. Ainsi, deux *process* peuvent être exécutés en même temps.
- *Dans un process*, les instructions sont exécutées *séquentiellement* et les *affectations* ont lieu à la *fin du process*.

```
signal S : std_logic;  
begin  
process (A)  
begin  
    S <= A;  
    B <= S;  
end process;
```

≠

```
signal S : std_logic;  
begin  
process (A, S)  
begin  
    S <= A;  
    B <= S;  
end process;
```

Attention aux *else*

- La présence ou l'absence de la condition «dans les autres cas» (if..then...else, case...is...when...when others,...) conditionnera le circuit synthétisé.

```
begin
process (EN, D)
begin
  if (EN = '1') then
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

≠

```
begin
process (EN, D)
begin
  if (EN = '1') then
    Q <= D;
  else Q <= 0;
  end if;
end process;
```

Logique Séquentielle

Fonctions séquentielles

- Attributs pour un signal *CLK*
 - *CLK'event* : fonction de type booléenne, vraie si un changement est apparu sur CLK.
 - *CLK'stable(T)* : fonction de type booléenne, vraie si CLK n'a eu aucun changement pendant le temps T.
 - *CLK'transaction* : signal de type bit qui change de valeur pour tout calcul de CLK.
- Détection d'un flanc montant (resp. descendant) de CLK :
CLK'event and CLK='1' (resp. *CLK='0'*)

Modélisation d'une bascule D

- Description d'un FF-D déclenchant sur flanc montant,

avec reset asynchrone


```
entity FFDRA is port(  
    D,RAZ,CLK : in bit; Q : out bit);  
end FFDRA;  
architecture ARCH_FFRA of FFRA is  
begin  
    process(CLK,RAZ) begin  
        if RAZ = '0' then Q <= 0;  
        elsif (CLK'event and CLK = '1')  
            then Q <= D;  
        end if;  
    end process;  
end ARCH_FFRA;
```

avec reset synchrone

```
entity FFDRS is port(  
    D,RAZ,CLK : in bit; Q : out bit);  
end FFDRS;  
architecture ARCH_FFRS of FFRS is  
begin  
    process(CLK,RAZ) begin  
        if (CLK'event and CLK = '1') then  
            if RAZ = '1' then Q <= 0;  
            else Q <= D;  
            end if;  
        end if;  
    end process;  
end ARCH_FFRS;
```

Machine d'états

 - Conception possible pour une machine de Moore ou de Mealy
- Schéma classique d'une machine d'états :



- $G \rightarrow$ état suivant
- $F \rightarrow$ sorties
- $M \rightarrow$ bloc mémoire

Solutions envisagées :

- 1 process ($G + M + F$)
- 2 process ($G + M$) + F
- 3 process $G + M + F$


Exemple de machine d'états

- Gestion d'un feu rouge :

P1 et P2 : capteurs sur voie 1 et 2

Si une voiture se présente sur la voie 2,
P2 = 1 et le feu 1 devient O → R et le
feu 2 R → V.

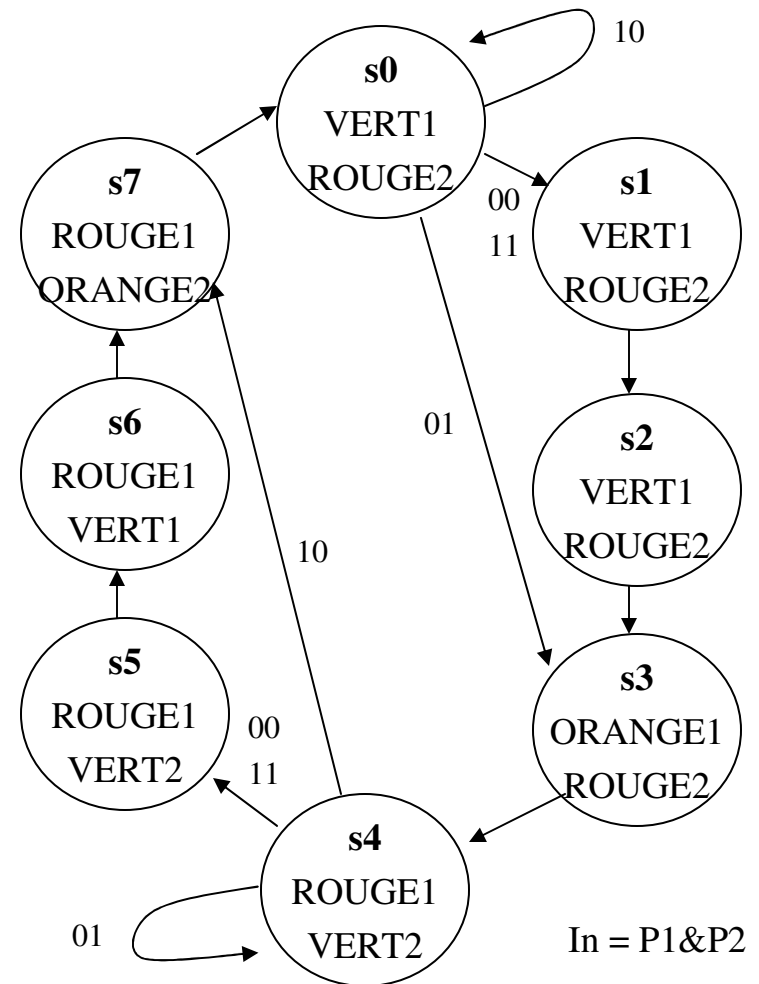Si P1 = P2, les feux suivent la séquence
 $V \leftrightarrow V \leftrightarrow V \leftrightarrow O \leftrightarrow R \leftrightarrow R \leftrightarrow R$.



2 process (G + M) + F

```
entity FEUX1 is port(  
  RAZ, CLK : in std_logic;  
  V1,R1,O1,V2,R2,O2 : out std_logic);  
end FEUX1;  
architecture ARCH_FEUX1 of FEUX1 is  
  type ETAT8 is (s0,s1,s2,...,s7);  
  signal ETAT : ETAT8:=s0;  
begin  
  CALCUL_ETAT : process(CLK,RAZ)  
  begin  
    if RAZ='0' then  
      ETAT <= s0;  
    elsif (CLK='1' and CLK'event) then  
      case ETAT is  
        when s0 =>  
          case P1&P2 is  
            when «10» => ETAT <= s0;  
            when «01» => ETAT <= s3;
```

```
        when others => ETAT <= s1;  
      end case;  
    when s1 => ETAT <= s2;  
    when s2 => ETAT <= s3;  
    when s3 => ETAT <= s4;  
    when s4 =>  
      case P1&P2 is  
        when «01» => ETAT <= s4;  
        when «10» => ETAT <= s7;  
        when others => ETAT <= s5;  
      end case;  
    when s5 => ETAT <= s6;  
    when s6 => ETAT <= s7;  
    when s7 => ETAT <= s0;  
  end case;  
end if;  
end process CALCUL_ETAT;  
-- suite à la page suivante
```

2 process (G + M) + F

```
-- suite
CALCUL_SORTIES : process (ETAT)
begin
  case ETAT is
    when s0 =>
      V1<='1';R1<='0';O1<='0';
      V2<='0';R2<='1';O2<='0';
    when s1 =>
      V1<='1';R1<='0';O1<='0';
      V2<='0';R2<='1';O2<='0';
    when s2 =>
      V1<='1';R1<='0';O1<='0';
      V2<='0';R2<='1';O2<='0';
    when s3 =>
      V1<='0';R1<='0';O1<='1';
      V2<='0';R2<='1';O2<='0';
    when s4 =>
      V1<='0';R1<='1';O1<='0';
```

```
      V2<='1';R2<='0';O2<='0';
    when s5 =>
      V1<='0';R1<='1';O1<='0';
      V2<='1';R2<='0';O2<='0';
    when s6 =>
      V1<='0';R1<='1';O1<='0';
      V2<='1';R2<='0';O2<='0';
    when s7 =>
      V1<='0';R1<='1';O1<='0';
      V2<='0';R2<='0';O2<='1';
  end case;
end process CALCUL_SORTIES;
end ARCH_FEUX1;
```

2 process (G + F) + M

```
entity FEUX2 is port(  
    RAZ, CLK : in std_logic;  
    V1,R1,O1,V2,R2,O2 : out std_logic);  
end FEUX2;  
architecture ARCH_FEUX2 of FEUX2 is  
type ETAT8 is (s0,s1,s2,...,s7);  
signal ETAT_PRES,ETAT_SUIV : ETAT8;  
begin  
    SYNCHRO : process (CLK,RAZ)  
    begin  
        if RAZ='0' then  
            ETAT_PRES <= s0;  
        elsif (CLK='1' and CLK'event) then  
            ETAT_PRES <= ETAT_SUIV;  
        end if;  
    end process SYNCHRO;  
    FCT_G_F process (ETAT_PRES,P1,P2)  
    begin
```

```
        case ETAT_PRES is  
            when s0 =>  
                V1<='1';R1<='0';O1<='0';  
                V2<='0';R2<='1';O2<='0';  
                if (P1 and not P2) then  
                    ETAT_SUIV <= s0;  
                elsif (not P1 and P2) then  
                    ETAT_SUIV <= s3;  
                else ETAT_SUIVANT <= s1;  
            when s1 =>  
                V1<='1';R1<='0';O1<='0';  
                V2<='0';R2<='1';O2<='0';  
                ETAT_SUIV <= s2;  
            when s2 =>  
                ...  
        end case;  
    end process FCT_G_F;  
end ARCH_FEUX2;
```

3 process G + F + M

```
entity FEUX3 is port(  
    RAZ, CLK : in std_logic;  
    V1,R1,O1,V2,R2,O2 : out std_logic);  
end FEUX3;  
architecture ARCH_FEUX3 of FEUX3 is  
type ETAT8 is range 0 to 7;  
signal ETAT_PRES,ETAT_SUIV : ETAT8;  
begin  
    SYNCHRO : process (CLK,RAZ)  
    begin  
        if RAZ='0' then  
            ETAT_PRES <= 0;  
        elsif (CLK='1' and CLK'event) then  
            ETAT_PRES <= ETAT_SUIV;  
        end if;  
    end process SYNCHRO;  
    FCT_G process (ETAT_PRES,P1,P2)  
    begin
```

```
        case ETAT_PRES is  
            when 0 =>  
                if (P1 and not P2) then  
                    ETAT_SUIV <= 0;  
                elsif (not P1 and P2) then  
                    ETAT_SUIV <= 3;  
                else ETAT_SUIVANT <= 1;  
            when 1 =>  
                ETAT_SUIV <= 2;  
            when 2 =>  
                ...  
            when 7 =>  
                ETAT_SUIV <= 0;  
        end case;  
    end process FCT_G;  
    FCT_F : process (ETAT_PRES)  
    begin  
        case ETAT_PRES is
```

3 process G + F + M

```
when 0 =>
    V1<='1';R1<='0';O1<='0';
    V2<='0';R2<='1';O2<='0';
when 1 =>
    V1<='1';R1<='0';O1<='0';
    V2<='0';R2<='1';O2<='0';
when 2 =>
    V1<='1';R1<='0';O1<='0';
    V2<='0';R2<='1';O2<='0';
    ...
when 7 =>
    V1<='1';R1<='1';O1<='0';
    V2<='0';R2<='0';O2<='1';
end case;
end process FCT_F;
end ARCH_FEUX3;
```

Annexe 1 : liste des types

Types		Prédéfinis	Utilisateurs
SCALAIRE	énuméré	bit, std_logic boolean character deverity_level	COULEUR
	entier	integer	INDEX
	flottant	real	COSINUS
	physique	time	CAPACITE
COMPOSITE	array	bit_vector string	
	record		
access			
file			

Annexe 1 : exemples

```
type bit is ('0','1');  
type boolean is (false,true);  
type character is ('A','B',...,'a',...,'0',...,'*',...);  
type severity_level is (note,warning,error,failure);  
type integer is range -2 147 483 648 to 2 147 483 648;  
type real is range -16#0,7FFFFFF8#E+32 to 16#0,7FFFFFF8#E+32;  
type time is range -9_223_372_036_854_775_808 to  
    9_223_372_036_854_775_808;  
units : fs; ps=1000 fs; ns=1000 ps;...;min=60 sec;hr=60 min;  
type bit_vector is array (natural range <>) of bit;  
type string is array (natural range <>) of character;  
type COULEUR is (R,V,O);  
type INDEX is range 0 to 100;
```

Annexe 1 : exemples

```
type ANNEE is array (0 to 3) of integer;
```

Indice	0	1	2	3
	2	0	0	3

```
type TABLE is array (0 to 7, 1 downto 0) of std_logic;
```

```
constant TV : TABLE := (('0', '0'), ('1', '0'), ..., ('1', '1'));
```

E2	E1	E0		S1	S0
0	0	0		0	0
0	0	1		1	0
0	1	0		1	1
0	1	1		0	0
1	0	0		1	1
1	0	1		0	1
1	1	0		0	0
1	1	1		1	1

≡

Indice 2	→	1	0
Indice 1		S1	S0
0		0	0
1		1	0
2		1	1
3		0	0
4		1	1
5		0	1
6		0	0
7		1	1

Annexe 2 : Attributions des pins

- L'attribution est déclarée dans l'entité.
- Il n'est pas nécessaire d'attribuer tous les signaux déclarés dans `port` aux broches du composant PLD.

```
entity NOM_ENTITE is port(  
    CLK, RST, DATA : in std_logic;  
    S : buffer std_logic_vector(4 downto 0));  
  
attribute pin_numbers of NOM_ENTITE : entity is  
    « S(4):23 S(3):22 S(2):21 S(1):20 S(0):19 »;  
end NOM_ENTITE;
```

Annexe 3 : Package et librairies

- Package : ensemble de déclarations, fonctions et sous-programmes souvent utilisés par plusieurs personnes.
 - 2 packages prédéfinis : TEXTIO et STANDARD
 - D'autres packages peuvent être définis par l'utilisateur
 - Les packages sont stockés dans des librairies
 - work (accès en lecture et écriture)
 - Librairie de ressources (accès en lecture)
- ```
library lib; -- déclaration de la librairie LIB
use lib.elem; -- accéder à l'élément ELEM de LIB
use lib.pack.all; -- accéder à TOUS les éléments du package PACK de LIB
```
- Les librairies work et std ne doivent pas être déclarées

# Annexe 3 : Package et librairies

- Exemple du package PACK :

```
entity ADDI is port(
 A,B,Ri : in bit;
 S,R : out bit);
end ADDI;
package PACK is
 component DEMI_ADDI
 port (A,B : in bit; S,R : out bit);
 end component;
 component P_OR
 port (E1,E2 : in bit; Z : out bit);
 end component;
 signal S1,S2,S3 : bit;
end PACK;
```

```
use work.PACK.all;
architecture STRCT_ADDI of ADDI is
 -- déclaration des composants et
 -- des signaux
 -- spécification de configuration
 for all : DEMI_ADDI use entity
 work.DEMI_ADD(ARCH) port map (A,B,S,R);
begin
 I1:DEMI_ADDI port map (A,B,S1,S2);
 I2:DEMI_ADDI port map (S1,Ri,S,S3);
 I: P_OR port map (S3,S2,R);
end STRCT_ADDI;
```

# Annexe 4 : mots réservés

|               |            |         |           |           |
|---------------|------------|---------|-----------|-----------|
| abs           | disconnect | label   | package   | then      |
| acces         | downto     | library | port      | to        |
| after         |            | linkage | procedure | transport |
| alias         | else       | loop    | process   | type      |
| all           | elsif      |         |           |           |
| and           | end        | map     | range     | units     |
| architecture  | entity     |         | record    | until     |
| array         | exit       | nand    | register  | use       |
| assert        |            | new     | rem       |           |
| attribute     | file       | next    | report    | variable  |
|               | for        | nor     | return    |           |
| begin         | function   | not     |           | wait      |
| block         |            | null    | select    | when      |
| body          | generate   |         | severity  | with      |
| buffer        | generic    | of      | signal    | while     |
| bus           | guarded    | on      | subtype   | with      |
|               |            | open    |           |           |
| case          | if         | or      |           |           |
| component     | in         | others  |           |           |
| configuration | inout      | out     |           |           |
| constant      | is         |         |           |           |

# Références utiles

- [1] Warp, référence manual (CYPRESS)
- [2] VHDL for Programmable Logic (CYPRESS)
- [3] VHDL, introduction à la synthèse logique, Philippe Larcher, Eyrolles.
- [4] Web...