

Éléments de correction
Évaluation Type Codesign

Partie A - QCM Quartus et VHDL

Questions QCM : (Case à cocher pour répondre). Aucune rature autorisée !

a)

- ☒ Transformer un fichier de schéma en description VHDL.
☒ Transformer un fichier VHDL en fichier de schéma

b)

- ☒ Le signal *a* représente l'adresse de la sortie active.
☒ L'instruction *with... select* est une instruction concurrente de VHDL.
☒ Si le signal *a* vaut "110", aucune sortie n'est active.
☒ Ici, le cas *OTHERS* est obligatoire si l'on veut être certain de fabriquer un circuit combinatoire.

c)

abc	s
xx0	0
001	0
101	1
011	1
111	1



```
ENTITY myFunc IS
  PORT(
    a, b, c: IN std_logic;
    s: OUT std_logic
  );
END myFunc;

ARCHITECTURE ar OF myFunc IS
BEGIN
  s <= a OR (b AND c);
END ar;
```



```
ENTITY myFunc IS
  PORT(
    a, b, c: IN std_logic;
    s: OUT std_logic
  );
END myFunc;

ARCHITECTURE ar OF myFunc IS
  SIGNAL abc: std_logic_vector(2 DOWNT0 0);
BEGIN
  abc <= a & b & c;
  WITH abc SELECT
    s <=
      '1' WHEN "011" | "101" | "111",
      '0' WHEN OTHERS;
END ar;
```



```
ENTITY myFunc IS
  PORT(
    a, b, c: IN std_logic;
    s: OUT std_logic
  );
END myFunc;

ARCHITECTURE ar OF myFunc IS
BEGIN
  s <= c AND (a OR b);
END ar;
```



```
ENTITY myFunc IS
  PORT(
    a, b, c: IN std_logic;
    s: OUT std_logic
  );
END myFunc;

ARCHITECTURE ar OF myFunc IS
  SIGNAL ab : std_logic;
BEGIN
  s <= ab AND c;
  ab <= a OR b;
END ar;
```

- d) ☒ Avec un tel circuit, il est possible de faire n'importe quel opérateur logique qui comporte au plus 3 entrées et une sortie.
☒ La description ci-dessus est un multiplexeur 8 vers 1.
☒ Même si le cas OTHERS n'a aucune chance de se présenter, il ne faut pas le supprimer sinon la description ne correspond plus à un circuit combinatoire.
☒ Le signal b correspond à l'adresse de l'entrée sélectionnée pour être en sortie.

Partie B - Exercices - 1h max

Exercice N°1.

a)


```
library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all ;
use IEEE.NUMERIC_STD.all ;


ENTITY Exol_PartB is
    port(Enable : in std_logic ;
          Din: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          Dout: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end entity Exol_PartB;

ARCHITECTURE comp_Exol_PartB of Exol_PartB is
begin
    PROCESS (Din, Enable) -- sensible à Din et enable
    variable Temp : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); -- un vecteur temporaire
    begin
        -- début de l'algorithme
        if (Enable = '1') then -- si enable vrai alors...
            Temp := "11111111"; -- Temp est initialisé
            Temp(TO_INTEGER(UNSIGNED(Din))) := '0' ;
            -- puis le N° présent sur Din est extrait en format integer
            -- et le bit correspondant de Temp est mis à zéro (actif).
            Dout <= Temp ; -- La sortie est affectée :Temp(2)
                           -- par ex=11111011
        else
            Dout <= (others => 'Z'); -- dans le cas ou Enable est faux les
                                   -- sorties sont à haute impédance.
        end if;
    end PROCESS; -- fin du process
end architecture comp_Exol_PartB; -- fin de l'architecture
```

Réponse attendue.

 Il s'agit d'un décodeur 3 vers 8 ou 1 parmi 8 dont les sorties sont actives au NLB.
 Une sortie active parmi 8.



 Exercice N°2.**Exercice N°3.**

Le code ci-dessous décrit le comportement d'une machine à états à 2 process :

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Exo3_PartB is
    port (
        X, CLOCK : in std_logic;
        Z         : out std_logic
    );
end Exo3_PartB;

architecture comp_Exo3_PartB of Exo3_PartB is
    type STATE_TYPE is (S0, S1, S2, S3);
    signal CURRENT_STATE, NEXT_STATE: STATE_TYPE;
begin
    process(CURRENT_STATE, X) -- Process Asynchrone(bloc combinatoire de la FSM)
    begin
        case CURRENT_STATE is
            when S0 => Z <= '0';
                if X = '0' then NEXT_STATE <= S0;
                else NEXT_STATE <= S2;
                end if;
            when S1 => Z <= '1';
                if X = '0' then NEXT_STATE <= S0;
                else NEXT_STATE <= S2;
                end if;
            when S2 => Z <= '1';
                if X = '0' then NEXT_STATE <= S2;
                else NEXT_STATE <= S3;
                end if;
            when S3 => Z <= '0';
                if X = '0' then NEXT_STATE <= S3;
                else NEXT_STATE <= S1;
                end if;
        end case;
    end process;
end comp_Exo3_PartB;
```

```

end process;

process(CLOCK) -- Process Synchrone(bloc séquentiel de la FSM)
begin
    if CLOCK'event and CLOCK = '1' then
        CURRENT_STATE <= NEXT_STATE;
    End if;
end process;
end comp_Exo3_PartB;

```

a) Réponse attendue :

Il s'agit d'une machine de Moore car le processus combinatoire du calcul des sorties ne dépend pas des entrées (ici Z ne dépend pas de X dans le processus combinatoire).

On peut dire aussi que le codage des sorties s'effectue directement dans les états.

b) Réponse attendue :

Il suffit de rajouter une entrée RAZ (in : stc_logic) et la ligne suivante dans le process synchrone avant le if CLOCK'event and CLOCK='1', et placer RAZ dans la liste de sensibilité du process

```
process(CLOCK, RAZ)
```

```
begin
```

```
if RAZ='0' then CURRENT_STATE<=S0 ;
```

```
elsif CLOCK'event and CLOCK='1' then
```

```
...
```

c) Réponse attendue :

Les processus sont concurrents. Ils seront donc exécutés en même temps !

d) et e) Réponses attendues :

Etat Présent	Etat Futur		Sortie (Z)
	X=0	X=1	
S0	S0	S2	0
S1	S0	S2	1
S2	S2	S3	1
S3	S3	S1	0

